

2016年7月22日

高エネルギー加速器研究機構


素粒子原子核研究所

新井康夫 (yasuo.arai@kek.jp)

エレクトロニクス・データ処理 (放射線計測とLSI)
 
#5

- Lecture Schedule (金曜第3時限 12:15-13:30)
June 17, 24
July 1, 8, **15(No lecture)**, 22, 29
Total 6 times
- Contents
(<http://research.kek.jp/people/arai/16lecture/>)
 - ☐ Radiation Measurement and LSI
 - ☐ Analog CMOS Circuit for Radiation Measurement
 - ☐ Digital LSI Circuit
 - ☐ Semiconductor Radiation Detector
- 単位認定(Credit)
講義出席及びレポート
(田中氏の分と合算)



Lecture Plan

1. Radiation measurement and LSI

高エネルギー物理実験とLSI、
LSI技術の変遷
半導体放射線検出器

2. Basic law and tools

オームの法則、
信号伝送、
信号規格 ...

3. Semiconductor devices

半導体の基礎、
半導体プロセス、
MOSデバイス基礎、
...

4. Analog CMOS circuit

1段増幅回路、差動増幅回路、
カレントミラー、
アナログ・シミュレーション、
オペアンプ回路、
雑音, ...



5. Digital LSI circuit

CMOS論理回路、メモリー、
演算器、カウンタ、同期回
路、順序回路、ADC, TDC、...
論理合成

6. Semiconductor radiation detector

放射線の相互作用
検出器の動作原理、
実例、...

MOS Transistor in Digital Circuit

 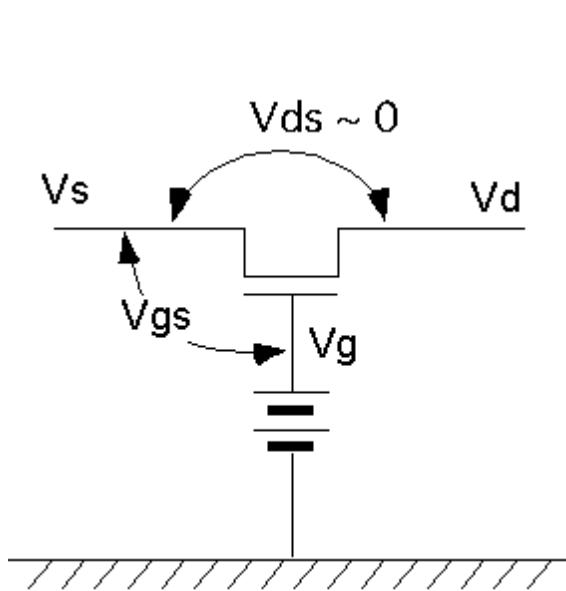

$V_d \sim V_s$ の時、線形領域なので

$$I_{ds} = \beta \left[(V_{gs} - V_{th}) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right] \approx \beta (V_{gs} - V_{th}) V_{ds}$$



$$R_{ds} = \frac{V_{ds}}{I_{ds}} \approx \frac{1}{\beta (V_{gs} - V_{th})} = \frac{1}{\beta ((V_g - V_{th}) - V_s)}$$

NMOS has low resistance when Source (Drain) voltage is low, but it become high when the voltage is high.

(PMOS has reverse characteristic)

MOS Transistors in Digital Circuit




NMOS

  

Input Output
0 ———→ good 0

1 ———→ poor 1


PMOS

   


Input Output
0 ———→ poor 0

1 ———→ good 1

Transfer gate

 


又は

 


$S=1, -S=0$

Input 0 → Output good 0




Input 1 → Output good 1

 

Inverter

 


Input	Output
0	1
1	0

 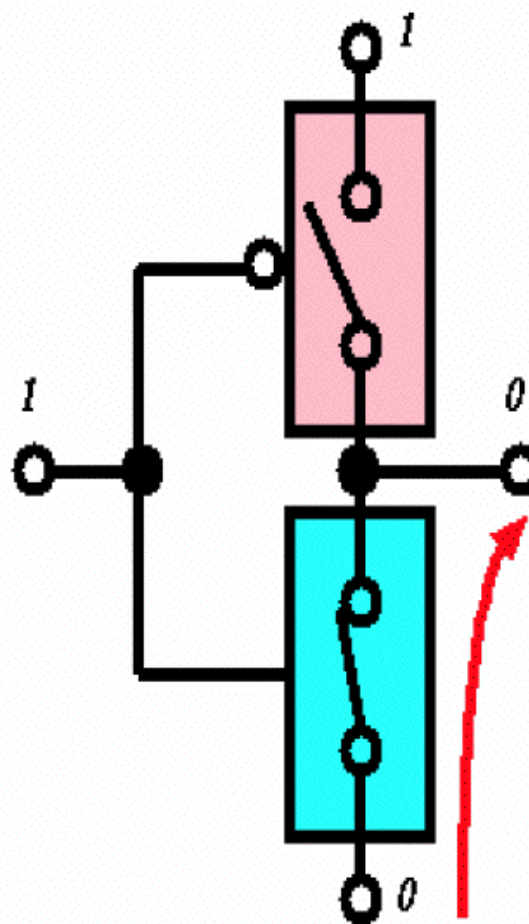 

Power Consumption


$$P = C \cdot V^2 \cdot F$$

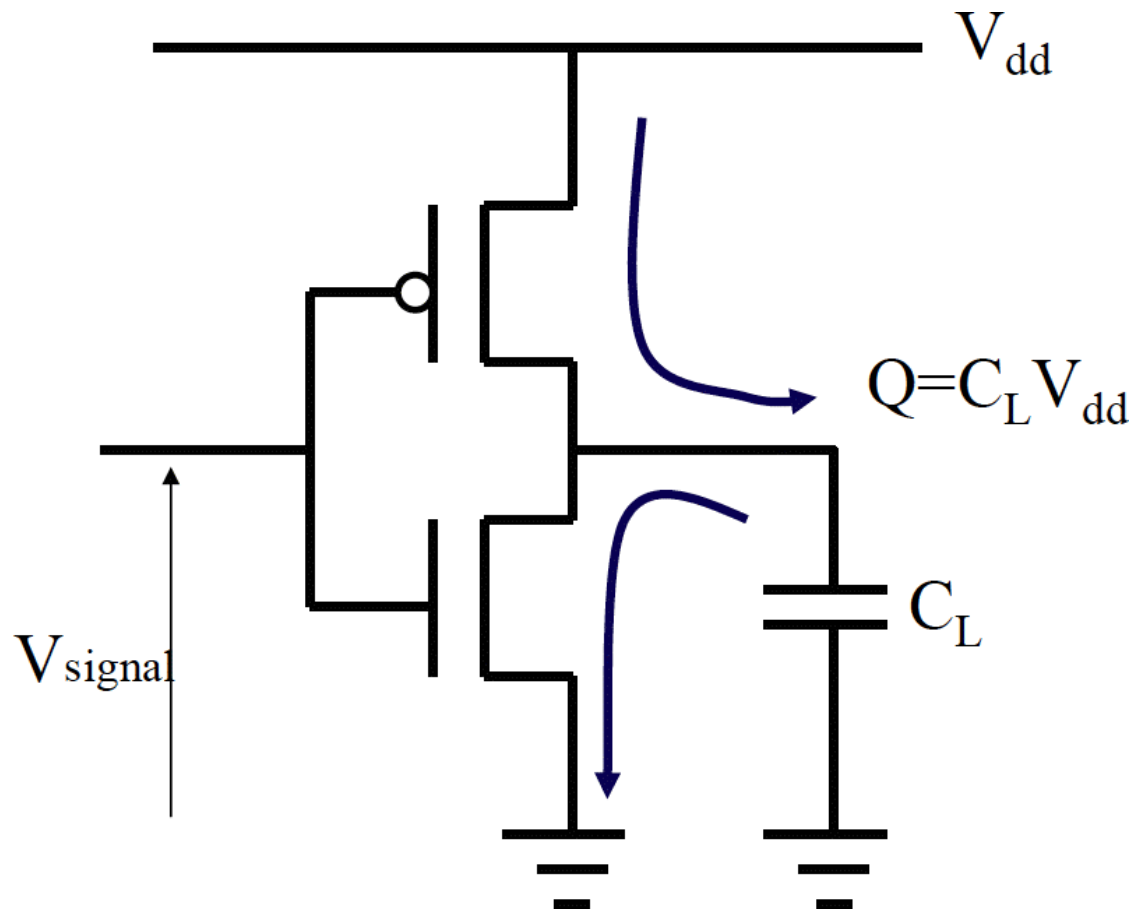C: Load Capacitance
V: Power Supply Voltage
F : Switching Frequency




CMOSではスイッチングの際に電流が流れるのみで、定常状態では電流が流れない。

2 input NAND

 



A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

n input NAND

 

How to write digital logic ...

  - **正論理**: 電圧レベルがHiの時に1(Assert)、Lowの時に0(Negate)。
- **負論理**: 電圧レベルがLowの時に1(Assert)、Hiの時に0(Negate)。
- 正論理入力のNAND(NOR)は負論理入力のOR(AND)と同等。
- 正(負)論理信号は、負(正)論理入力に繋がないように書く。
- ロジックを考える時はHi/LowではなくAssert/Negateで考える。




A	B	Output
0(N)	0(N)	1(N)
0(N)	1(A)	1(N)
1(A)	0(N)	1(N)
1(A)	1(A)	0(A)




A	B	Output
0(A)	0(A)	1(A)
0(A)	1(N)	1(A)
1(N)	0(A)	1(A)
1(N)	1(N)	0(N)


2 input NOR

 

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 





n input NOR

 

EXOR (Exclusive OR, 排他的論理和)




A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

   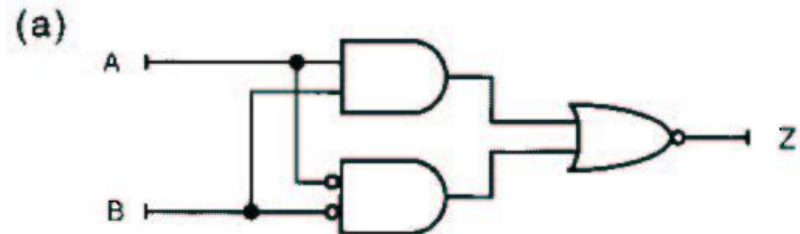


Tri-State Inverter

 If $C = H$ then $Z = A^*$
else $Z = \text{Hi Impedance}$




Multiplexor

 
If $S = H$ then Output = A
else Output = B




Latch (記憶素子)

 


Latch (記憶素子)

 

Latch (記憶素子)

 

Master Slave (D-type) Flip Flop


 


L1とL2が交互に記憶状態になり、data入力とoutputとは必ず切り離される。

Memory


コアメモリー(~1960年代)

1kビットコアメモリー:
50 x 50 x 20 cm, ~100W

 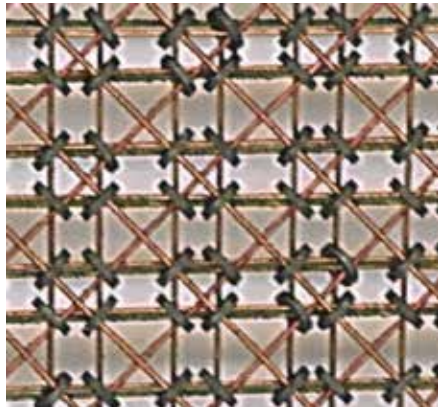

記憶素子 C_{A22}

記憶素子 C_{B22}

 


- MOS Memory
- SRAM (Static Random Access Memory)
 - DRAM (Dynamic Random Access Memory)
 - Non-Volatile Memory (EPROM, Flash Memory . . .)
 - ROM (Read Only Memory)

:


Dynamic RAM (DRAM)

1971 Intel
3 Tr DRAM

 


インテル社の開発した1Kビット DRAM メモリセル

 T_1 : データ書き込み用選択トランジスタ
 T_2 : 読み出し用トランジスタ
 T_3 : データ読み出し用選択トランジスタ
 C_s : 記憶用キャパシタンス





1972
Texas Instruments
1 Tr DRAM

 

Memory : x1.6/year

DRAM Refresh

Refreshが~msec毎に必要

  

少しずつ蓄積電荷が減少。

 
 


図 I-31 メモリセル用バケツの水位が半分以上か否かを判定する仕掛け

定期的にチェックして不足分を足す。


 
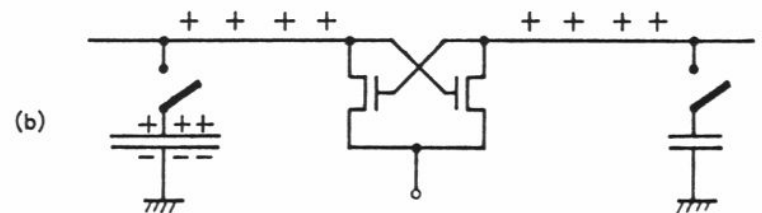
 



図 I-32 DRAMセンスアンプの動力原理。「1」の書き込まれたメモリセル(5Vに充電されたセル)のデータを読み出す

Static RAM (SRAM)

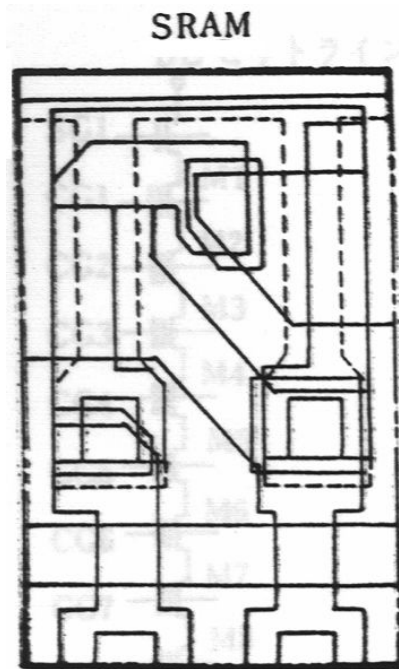

$6.3\mu\text{m} \times 9.5\mu\text{m}$


$59.85\mu\text{m}^2$

 


$3.4\mu\text{m} \times 7.3\mu\text{m}$

$24.82\mu\text{m}^2$

DRAMとSRAMの1ビット
当たりの面積比較 (1 μm ルール)

 

(a) CMOS 6Tr形

 

(b) 受動負荷素子形

高速アクセス

Refresh動作がいない。

EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)

 


図 I-35 E²PROMセルの断面構造。薄い酸化膜 ($\sim 100\text{\AA}$) を通して電子をトンネリングさせることにより、フローティングゲートに電子を出し入れし、データを記憶

トンネリング注入

電源を切っても内容が失われない。
書き換え可能。


 
 


図 1.34 UVEPROMの等価回路

 


Flash Memory

1987 東芝


NAND型EEPROM

一括消去
高密度

ホットエレクトロン注入

 

NAND 型 EEPROM の平面図と等価回路

 

DRAM と NAND 型 EEPROM セルの 1 ビット 当りの面積比較 (1 μm ルール)

Binary Number

コンピュータの内部では0と1の2つの状態を用いて数を表す。

数の表し方

2 進数	16 進数	10 進数
0	0	0
1	1	1
10	2	2
11	3	3
100	4	4
101	5	5
110	6	6
111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15
10000	10	16
10001	11	17

How to express negative number

最も最も単純な方式は数値部と別に、最上位に符号を表すビットを付ける。
(初期のIBMコンピュータ)

$$5 = '0\ 0101' \rightarrow -5 = '1\ 0101'$$

但し、この場合0に2つの表現が出来る。

$$+0 = '0\ 0000', \quad -0 = '1\ 0000'$$

また、単純に正の数と負の数を足しても正しい結果が出ない。

$$\begin{array}{rcl} & 0\ 0101 & (5) \\ +) & 1\ 0011 & (-3) \\ \hline & 1\ 1000 & (-8\ ?) \end{array}$$

How to express negative number (cont.)

1の補数(Ones' Complement)

負の数を表すのに、正の数の表現にNOTを施す(11...1から引く)。

$$5 = '0\ 0101' \rightarrow -5 = '1\ 1010'$$

但し、この場合も0に2つの表現が出来る。

$$+0 = '0\ 0000', \quad -0 = '1\ 1111'$$

正と負の足し算はキャリー(桁あふれ)を戻して足す事で正しくなる。

$$\begin{array}{r} 0\ 0101 \quad (5) \\ +) 1\ 1100 \quad (-3) \\ \hline (1)0\ 0001 \\ \quad \quad \quad \nearrow 1 \\ \hline 0\ 0010 \quad (2) \end{array}$$

[補数(Complement)]

足して桁上がりする数の最小値。

10進数の場合(10の補数):

3の補数は7、25の補数は75。

[減基数の補数(Complement)]

足して桁上がりしない数の最大値。

10進数の場合(9の補数):

3の補数は6、25の補数は74

2の補数(Two's Complement)

$$+5 = \begin{array}{r} 0\ 0101 \\ -(1\text{の補数}) -> \end{array} \begin{array}{r} 1\ 1010 \\ +) \quad \underline{}1 \\ 1\ 1011 = -5 \end{array}$$

足し算は正負に関係なく単純に行なえる(キャリーは無視)。

$$\begin{array}{r} 0 \ 0101 \quad (5) \\ +) \ 1 \ 1101 \quad (-3) \\ \hline (1)0 \ 0010 \quad (2) \end{array}$$

-5 : **1** 011 (符号+3ビット) → **1** 1011 (符号+4ビット)

足し算

$$\begin{array}{rcl} & 0 & 0101 & (+5) \\ +) & 0 & 0001 & (+1) \\ \hline & 0 & 0110 & (+6) \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & 0 & 0101 & (+5) \\ +) & 0 & 1100 & (+12) \\ \hline & 1 & 0001 & (-15+32) \\ & & & \text{overflow} \end{array}$$

引き算


$$\begin{array}{rcl} & 0 & 0101 & (+5) \\ +) & 1 & 1011 & (-5) \\ \hline (1) & 0 & 0000 & (0) \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & 0 & 0101 & (+5) \\ +) & 1 & 1000 & (-8) \\ \hline & 1 & 1101 & (-3) \end{array}$$


$$\begin{array}{rcl} & 1 & 1011 & (-5) \\ +) & 1 & 0100 & (-12) \\ \hline (1) & 0 & 1111 & (+15-32) \\ & & & \text{underflow} \end{array}$$

足し算器

Half Adder

 


(a) 論理式とおりの論理回路図

 

(b) CMOS インプリメントを考慮した論理回路図

X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Full Adder

 

全加算器の回路例

全加算器の真理値表と論理式


入 力			出 力	
X	Y	C_{i-1}	S	C_i
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

$$S = C_{i-1} \oplus (X \oplus Y)$$

$$C_i = X * Y + Y * C_{i-1} + X * C_{i-1}$$

ケタが増えると

ケタ上がりが増えてどんどん遅くなる！

 

(FA : Full Adder)

4 ビットリプルキャリーアダー

Carry Look Ahead (CLA) (桁上げ先見方式)

全加算器の真理値表と論理式				
入	力		出	力
X	Y	C_{i-1}	S	C_i
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

X, Y がともに “1” のときは下の桁からの桁上げ信号 C_{i-1} の値にかかわらず桁上げ信号 C_i が発生し, X, Y のどちらかが “1” のときは C_{i-1} の値で C_i が決定されているのがわかる。この様子を式で表すと, 次のようになる。

$$C_i = G_i + P_i * C_{i-1}$$

ただし, $G_i = X_i * Y_i$

$$P_i = X_i \oplus Y_i$$

ここで G_i は桁上げ生成信号(generator)とよび, P_i は桁上げ伝搬信号(propagator)とよぶが, 機能的には半加算器の C および S と全く等しい。

これを用いて各桁の桁上げ信号 C_i を表すと,

$$C_0 = G_0 + P_0 * C_{-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 * C_0 = G_1 + G_0 * P_1 + P_0 * P_1 * C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + G_1 * P_2 + G_0 * P_1 * P_2 + P_0 * P_1 * P_2 * C_{-1}$$

$$C_3 = G_3 + G_2 * P_3 + G_1 * P_2 * P_3 + G_0 * P_1 * P_2 * P_3 + P_0 * P_1 * P_2 * P_3 * C_{-1}$$


...

$$C_n = G_n + G_{n-1} * P_n + G_{n-2} * P_{n-1} * P_n + \dots$$


$$+ G_0 * P_1 * P_2 * \dots * P_n + P_0 * P_1 * P_2 * \dots * C_{-1}$$

となり, すべての桁の桁上げ信号は自桁の入力値と最下位の桁上げ信号だけで生成できることがわかる。これを桁上げ先見方式(Carry Look Ahead)略して CLA とよぶ。

CLA

 


(a) 4ビット分の回路例

 

ブロック CLA を用いた 16 ビットアダー回路

乗算器

 

最も基本的な構成の8ビット×8ビット並列乗算器

$8 \times 8 = 64$ 個の AND ゲートをおくことにより、すべての部分積が同時に得られる。


ハッチした部分の部分積加算回路は2入力なので半加算器でよい。それ以外は全加算器を用いる。

Divide

- 1サイクルで割り算の出来る簡単な回路はない。
- add/subtract -> shift_left -> . . .
- Initial seed (table) -> Iteration

回路Simulation

設計の階層

 

Design with Hardware Description Language

利点

- 複雑な設計が可能(> 百万ゲート)
- LSIプロセスから独立した設計 --- 設計資産
- テストパターンの自動化 --- アルゴリズムによる検証
- 開発期間の短縮

欠点



- 技術者が回路の動作を理解できなくなる。
- 性能がコンパイラに依存(米国製)

Verilog Hardware Description Language

- 1984 Gateway Design Automation社がVerilog を開発。
- やがて'90年頃米国国防相で規格制定されたVHDL(VHSIC Hardware Description Language)と共に業界標準となる。
- 一見C言語に似ているが、通常のプログラム言語との最大の違いは
--- 並列記述言語で有るという点。
- プログラム中のどこに書こうが、すべての回路は同時に動く。

VerilogによるSimulation例

テスト・フィクスチャ

  


```
module MUX2_1 (out,a,b,sel);
```

```
// ポートの宣言  
output out;  
input a,b,sel;
```

```
// ネットリスト  
not (sel_, sel);  
and (a1, a, sel_);  
and (b1, b, sel);  
or (out, a1, b1);
```

```
endmodule
```

Simulation of Circuit Operation

 

```

module testfixture;
reg a, b, sel;
//インスタンス MUX
    MUX2_1 mux (out, a, b, sel);
//スティミュラスを加える
initial
begin
    a = 0; b = 1; sel = 0;
    #5 b = 0;
    #5 b = 1; sel = 1;
    #5 a = 1;
    #5 $finish;
end
//結果を表示する
initial
$monitor($time, "out=%b a=%b b=%b sel=%b", out, a, b, sel);
endmodule

```

Logic Synthesis with Verilog

```
module COUNTER4 (DATA_IN,CLK,LOAD,DOWN,MAX_VAL,COUNT,ZERO );
input [3:0] DATA_IN;
input CLK, LOAD, DOWN;
input [3:0] MAX_VAL;
output [3:0] COUNT;
output ZERO;

wire [3:0] REG_IN, NEW_COUNT;
wire REG_LOAD;

assign  ZERO = ( COUNT == 4'b0 );
           //COUNTゼロでZERO=1


assign  NEW_COUNT = ( COUNT == 4'b0 ) ? MAX_VAL : (COUNT - 1'b1);
           //COUNTが0ならMAX_VALそれ以外は-1

assign  REG_IN = ( LOAD ) ? DATA_IN : NEW_COUNT;
           //LOADでDATA_INをそれ以外はNEW_COUNT


assign  REG_LOAD = ( LOAD | DOWN );
           //LOADまたはDOWNでREG_LOAD=1

REG4  REG_BLK1 ( REG_IN, CLK, REG_LOAD, COUNT );
           //4ビットRegisterの参照


endmodule
```

 

ゲート数最小で最適化した場合

 

遅延時間最小で最適化した場合

 

Verilogの例

always @(posedge clk) --- clkが変化したら以下の動作を行う

```
begin
  if (reset) waiting_for_data <= #1 1; --- resetが出ていたらwaiting_for_data
  else if ( ~wait_cycle)                を#1後に'1'にする
  begin
    if ( bit_count == 33 ) --- bit_countが33になったら実行
      waiting_for_data <= #1 1;
    else if (serial_out == 1)
      waiting_for_data <= #1 0;
  end
end
```

//bit count

always @(posedge clk)

```
begin
  if (reset | waiting_for_data )
    bit_count <= #1 0;
  else if ( ~wait_cycle )
    bit_count <= #1 bit_count +1; --- clkが変化する毎にbit_countを
  end                                '1'ずつ増やす
```

同時に実行される